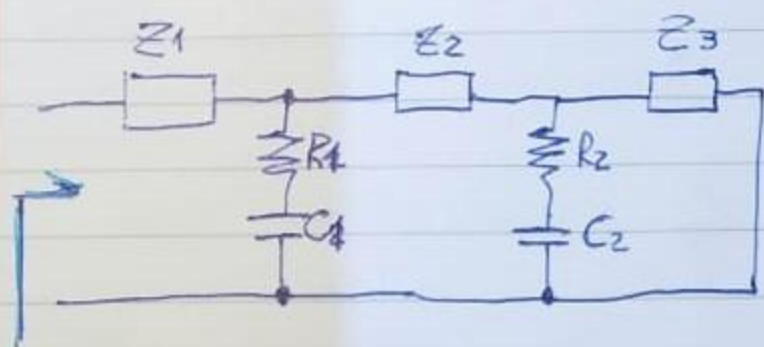


Tarea Semanal 10

Hoja 1




Z_{RC}

$$R_1 \cdot C_1 = \frac{1}{6} \rightarrow \text{Resonancia en } 6$$

$$R_2 \cdot C_2 = \frac{2}{7} \rightarrow \text{Resonancia en } \frac{7}{2}$$
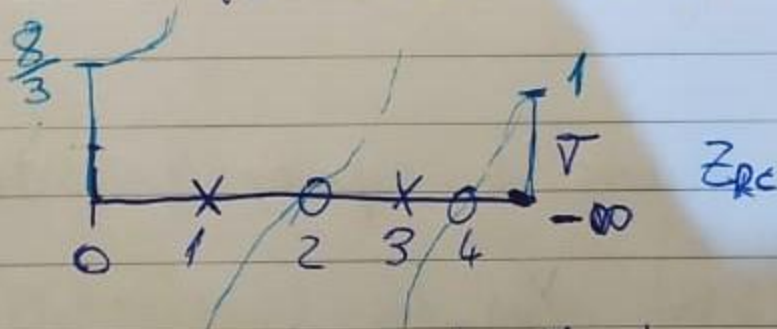
$$Z_{RC} = \frac{(s^2 + 6s + 8)}{(s^2 + 4s + 3)} = \frac{(s+4)(s+2)}{(s+1)(s+3)}$$



$$\lim_{s \rightarrow 0} Z_{RC}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(s+4)(s+2)}{(s+1)(s+3)} = \frac{8}{3}$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} Z_{RC}(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{(s+4)(s+2)}{(s+1)(s+3)} = 1$$


Vamos a remover parcialmente un resistor en Z_1
Para desplazar el cero de 4 a 6

$$\lim_{s \rightarrow (-6)} Z(s) - k_0 = 0 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow (-6)} Z(s) = \lim_{s \rightarrow -6} \frac{(s+4)(s+2)}{(s+1)(s+3)} = \frac{8}{15}$$

$$Z_{11}(s) = Z(s) - \frac{8}{15} = \frac{(s+4)(s+2) - \frac{8}{15}(s+3)(s+1)}{(s+3)(s+1)}$$

$$Z_{11}(s) = \frac{(s+6)(s+16/7)}{(s+1)(s+3)} \cdot \frac{15}{7}$$
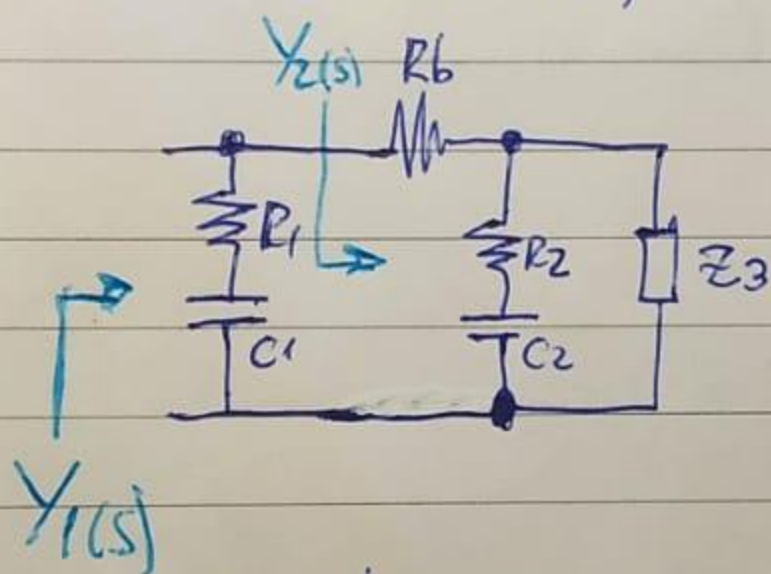
$$Y_{11}(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+6)(s+16/7)} \cdot \frac{15}{7}$$



Ahora busquemos el valor de capacitor y resistencia

$$K_i = \lim_{s \rightarrow -6} \frac{(s+6)}{s} \cdot Y_{11}(s) = \lim_{s \rightarrow -6} \frac{(s+1)(s+3)}{\cancel{(s+6)}(s+16/7)} \cdot \frac{15}{7} \cdot \frac{\cancel{(s+6)}}{s}$$

$$K_i = \frac{75}{52}$$

$$R_1 = \frac{52}{75}$$

$$C_1 = \frac{K_i}{T_i} = \frac{25}{104}$$

Los residuos

$$Y_2(s) = Y_{11}(s) - \frac{s \cdot 75/52}{s+6} = \frac{255/364 (s+26/17)}{(s+16/7)}$$

$$Z_2(s) = \frac{364/255 (s + 16/7)}{(s + 26/17)}$$

Ahora removamos parcialmente el resistor

$$\lim_{s \rightarrow 7/2} Z_2(s) = k_0 = \lim_{s \rightarrow 7/2} \frac{364/255 (s + 16/7)}{(s + 26/17)} = \frac{884}{1005}$$

$$R_b = \frac{884}{1005}$$

$$Z_3(s) = Z_2(s) - k_0 = \frac{364/255 (s + 16/7) - 884/1005 (s + 26/17)}{s + 26/17}$$

$$Z_3(s) = \frac{624/1139 (s + 7/2)}{s + 26/17} \Rightarrow Y_3(s) = \frac{1139/624 (s + 26/17)}{s + 7/2}$$

Ahora buscamos el valor de cap y resistencia


$$\lim_{s \rightarrow -7/2} Z_3(s) \cdot \frac{(s + 7/2)}{s} = \frac{4489}{4368}$$

$$R_2 = \frac{4368}{4489}$$


$$C_2 = \frac{k_2}{V_2} = \frac{4489}{15288}$$

$$Y_4(s) = \frac{1138/624 (s + 26/17) - s \cdot \frac{4489}{4368}}{(s + 7/2)} = \frac{67}{84} \Rightarrow Z_4(s) = \frac{84}{67}$$

$$R_c = \frac{84}{67}$$

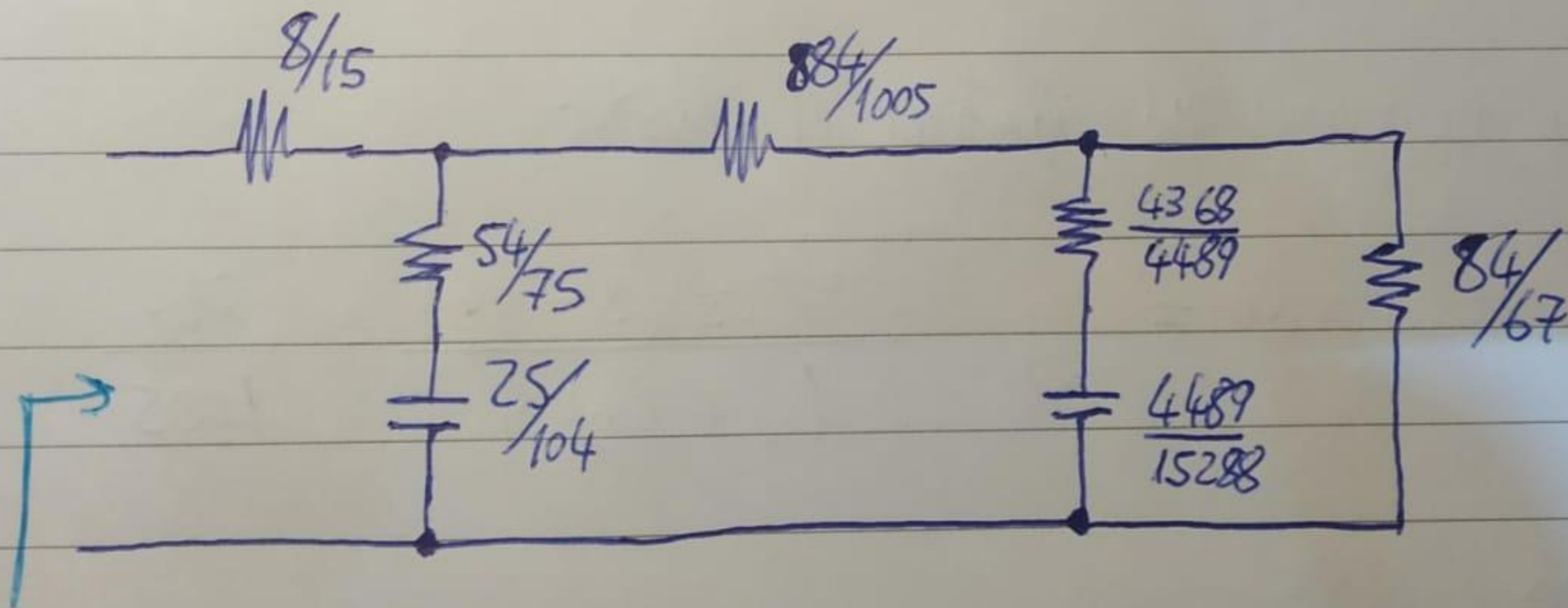
 Z_{Rc}

Ejercicio 2

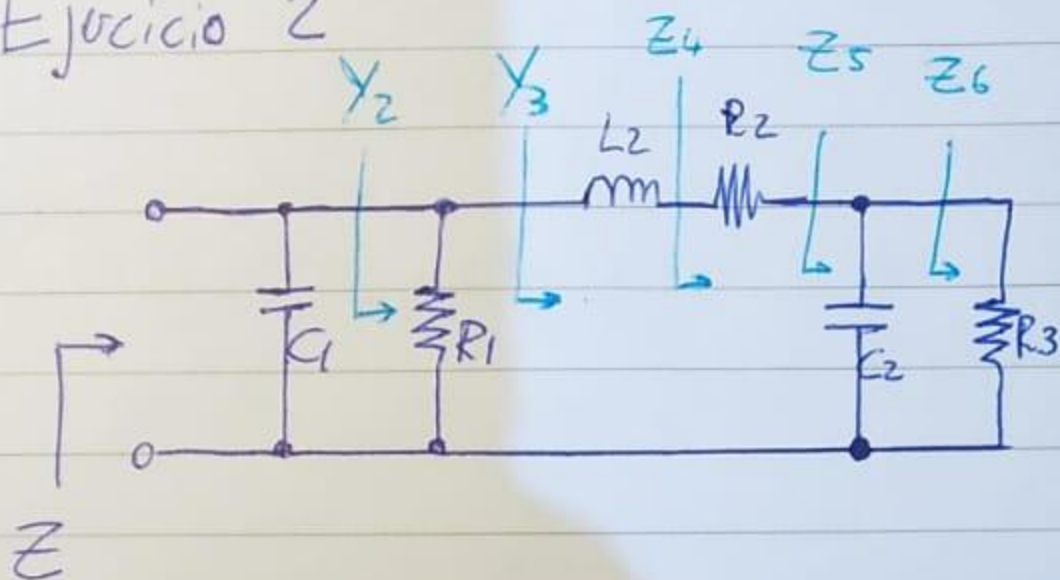

$$Z(s) = \frac{s^2 + s + 1}{(s^2 + 2s + 5)(s + 1)}$$

Primero buscamos remover el capacitor C_1

$$C_1 = \lim_{s \rightarrow \infty} Z(s) \cdot s = \frac{(s^2 + s + 1)}{(s^2 + 2s + 5)(s + 1)} = 1$$

$$Y_2(s) = Y(s) - s \cdot C_1$$

$$Y_2(s) = \frac{(s^2 + 2s + 5)(s + 1) - s(s^2 + s + 1)}{s^2 + s + 1} = \frac{2s^2 + 6s + 5}{s^2 + s + 1}$$

Ahora sacamos la resistencia del menor extremo

$$\lim_{s \rightarrow \infty} Y_2(s) = 2 \quad ; \quad \lim_{s \rightarrow 0} Y_2(s) = 5$$

$$Y_3(s) = Y_2(s) - 2 = \frac{2s^2 + 6s + 5 - 2s^2 - 2s - 2}{s^2 + s + 1} = \frac{4s + 3}{s^2 + s + 1}$$

$$Z_3(s) = \frac{s^2 + s + 1}{4s + 3}$$

Removeremos el inductor como polo en infinito

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Z_3(s)}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^2 + s + 1}{4s^2 + 3s} = \frac{1}{4}$$

$$Z_4(s) = Z_3(s) - \frac{1}{4} \cdot s = \frac{\frac{1}{4} \cdot s + 1}{4s + 3}$$

Ahora removeremos la resistencia desde el lado menor

$$\lim_{s \rightarrow \infty} Z_4(s) = \frac{1}{16} \quad \lim_{s \rightarrow 0} Z_4(s) = \frac{1}{3}$$

$$Z_5(s) = \frac{\frac{1}{4} \cdot s + 1}{4s + 3} - \frac{1}{16} = \frac{\frac{13}{16}}{4s + 3} \Rightarrow Y_5(s) = \frac{4s + 3}{\frac{13}{16}}$$

Ahora removeremos polo en infinito

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Y_5(s)}{s} = \frac{4s + 3}{\frac{13 \cdot s}{16}} = \frac{4 \cdot 16}{13} = \frac{64}{13}$$

Hoja 4

