
$$Z(s) = \frac{(s^2+3)(s^2+1)}{5(s^2+2)}$$

Se pide hallor la topologia circuital y los valores de los componentes


Foster Parolelo

$$k_{\infty} = \lim_{s \to \infty} \frac{1}{s} \cdot \frac{(s^2 + 3)(s^2 + 1)}{s \cdot (s^2 + 2)} = 1$$
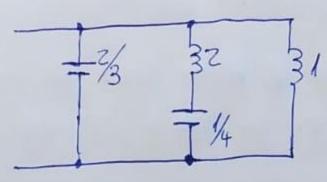
$$2k_1 = \lim_{S \to -2} \frac{(s^2+2)}{5} \cdot \frac{(S^2+3)(s^2+1)}{5(s^2+2)} = \frac{1}{2}$$



b) Mediante Cover I

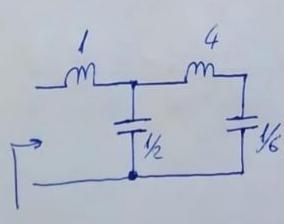

Ejecicio 2

$$\frac{1}{(5^2+2)(5^2+7/3)}$$

Varios à trotorlo como una impedancia e intestar remover parcialmente el polo en cero para que el cero que está en juz vaya a j1

$$\lim_{S \to ji} S \cdot Z(s) = \lim_{S \to ji} \frac{(s^2+z)(s^2+s)}{3(s^2+7/3)} = 1$$

$$Z(s) = Z(s) - \frac{1}{5} = \frac{(s^{2}+3)(s^{2}+5)}{3s(s^{2}+7/3)} - \frac{1}{5} = \frac{s^{4}+4s^{2}+3}{3s(s^{2}+7/3)} = \frac{(s^{2}+1)(s^{2}+3)}{3s(s^{2}+7/3)}$$

$$\chi_{1(s)} = \frac{1}{z'_{(s)}} = \frac{3s(s^2 + 7/3)}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}$$

$$\lim_{S \to -1} \frac{(s^2+1)}{(s^2+1)(s^2+3)} = 2 = 2k_1$$

$$\lim_{S \to -3} \frac{\left| s^2 + 3 \right|}{s} \cdot \frac{3s(s^2 + 7/3)}{\left| (s^2 + 3) \right|} = \frac{3s^2 + 7}{3+1} = \frac{-2}{-2} = 1 = 2k_2$$

$$\frac{4}{1}$$
 $\frac{1}{1}$ $\frac{1}$