

Tarea Segundo 11


1

Sintetizar un coadi polo con los siguientes parámetros


$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1 | V_2=0} = \frac{3s(s^2 + 7/3)}{(s^2 + 2)(s^2 + 5)}$$

$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1 | V_2=0} = \frac{s(s^2 + 1)}{(s^2 + 2)(s^2 + 5)}$$



Gráficos Y_{11}

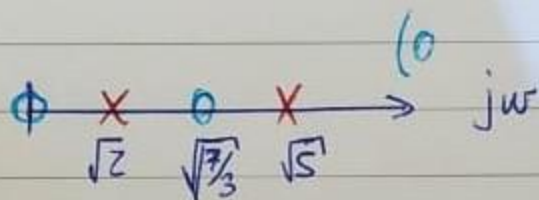


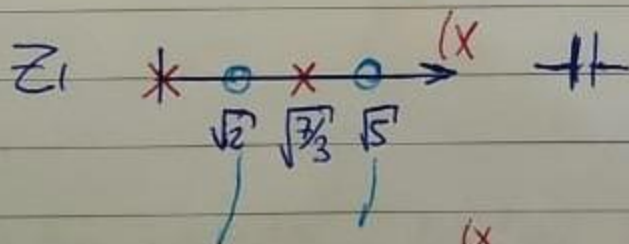
Necesitamos remover parcialmente el capacitor para que nos quede la singularidad de $\sqrt{2}$ en 1 y además tenemos que $A = (s^2 + 2)(s^2 + 5)$ y queremos tener un cero en 1 y un cero




Remover parcialmente capacitor
a cero

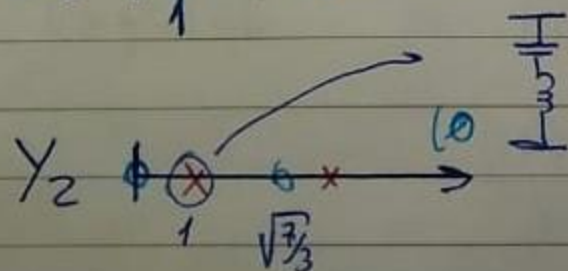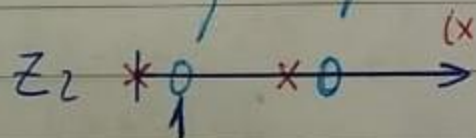


Invertimos y removemos
polo a cero

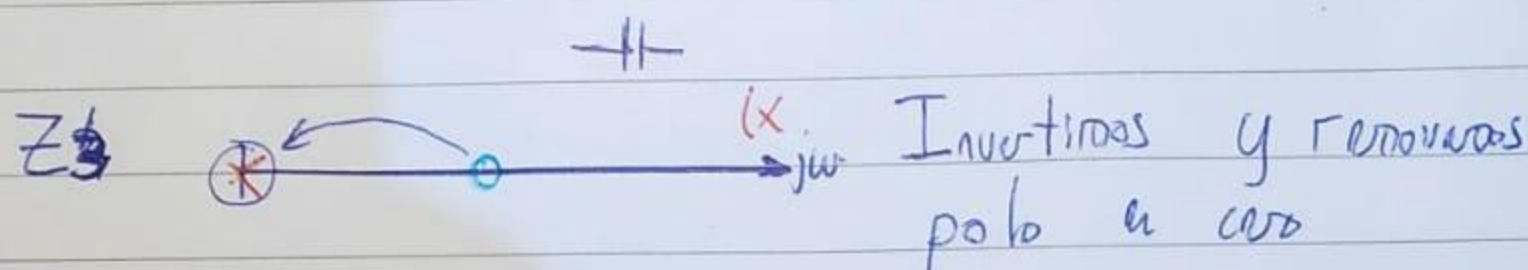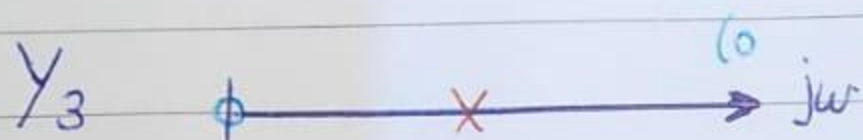

Nos quedara un polo

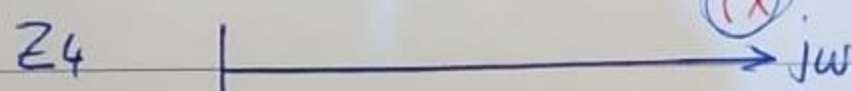

Nos queda un polo en infinito

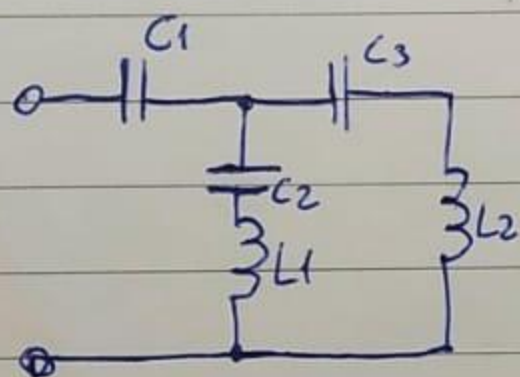

$$\lim_{s \rightarrow j\omega} s \cdot Z_1(s) = \lim_{s \rightarrow j} \frac{s \cdot (s^2+2)(s^2+5)}{3s(s^2+7/3)} = 1$$

$$C_1 = 1$$

$$Z_2 = Z_1 - \frac{1}{s} = \frac{(s^2+2)(s^2+5) - 3(s^2+7/3)}{3s(s^2+7/3)} = \frac{s^4+7s^2+10-3s^2-7}{3s(s^2+7/3)}$$

$$Z_2 = \frac{s^4+4s^2+3}{3s(s^2+7/3)} = \frac{(s^2+3)(s^2+1)}{3s(s^2+7/3)}$$

$$Y_2 = \frac{3s(s^2 + 7/3)}{(s^2 + 3)(s^2 + 1)}$$

$$\lim_{s \rightarrow j} \frac{(s^2 + 1)}{s} \cdot \frac{3s(s^2 + 7/3)}{(s^2 + 3)(s^2 + 1)} = \frac{4}{2} = 2$$

$$C_2 = 1/2 \quad L_1 = 2$$

$$Y_3 = \frac{3s(s^2 + 7/3)}{(s^2 + 3)(s^2 + 1)} - \frac{s \cdot 2}{(s^2 + 1)} = \frac{3s^3 + 7s - 2s^3 - 6s}{(s^2 + 3)(s^2 + 1)}$$

$$Y_3 = \frac{s}{(s^2 + 3)}$$


$$Z_3 = \frac{s^2 + 3}{s}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} Z_3(s) \cdot s = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(s^2 + 3)}{s} \cdot s = 3$$

$$C_3 = 1/3$$

$$Z_4(s) = Z_3(s) - \frac{3}{s} = \frac{(s^2 + 3) - 3}{s} = \frac{s^2}{s} = s$$

$$L_2 = 1$$

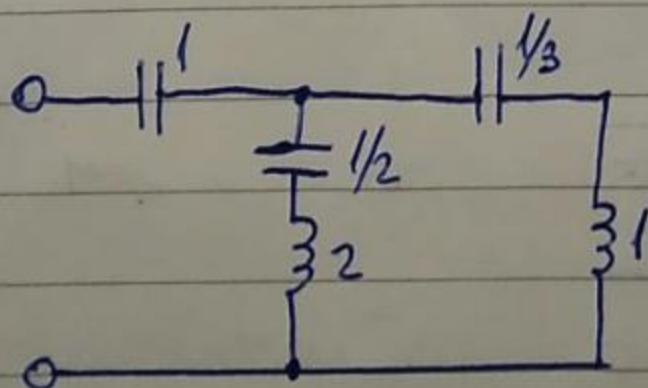

2) Dada la transferencia





$$T(s) = \frac{V_2}{V_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{K \cdot (s+1)}{(s+2)(s+4)}$$

$$Z_{21} = \frac{(s+1)}{A}$$

$$Z_{11} = \frac{(s+2)(s+4)}{A}$$

Proponemos $A = s(s+3)$

$$Z_{11} = \frac{(s+2)(s+4)}{s(s+3)}$$

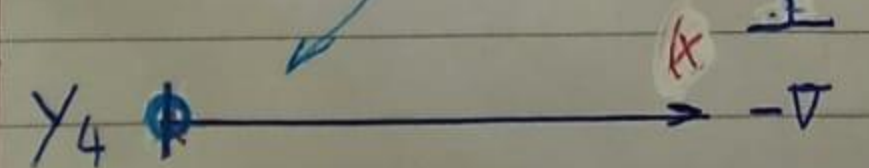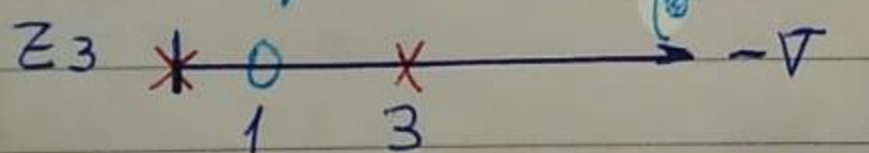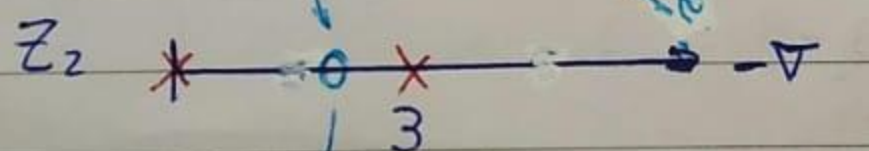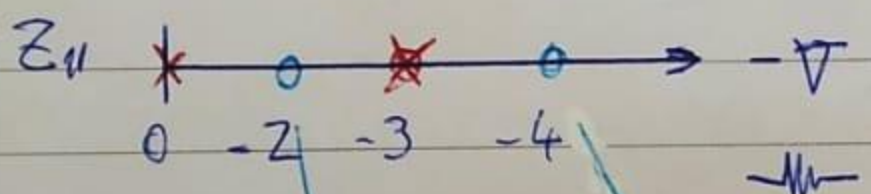


Nos queda un capacitor

Removemos capacitor en infinito

Removemos parcialmente capacitor en cero de forma de llevar al cero a 1

Invertimos y removemos polo en 1

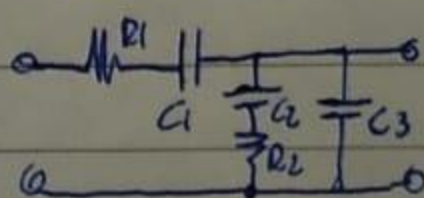

$$\lim_{s \rightarrow \infty} Z_{11} = 1 \quad R_1 = 1$$

$$Z_2 = \frac{(s+2)(s+4) - s(s+3)}{s(s+3)} = \frac{3s+8}{s(s+3)} = \frac{3(s + 8/3)}{s(s+3)}$$

$$\lim_{s \rightarrow 1} Z_2 \cdot s = \frac{3(s + 8/3) \cdot s}{s(s+3)} = \frac{5}{2} \quad C_1 = 2/5$$

$$Z_3 = Z_2 - \frac{5/2}{s} = \frac{3(s + 8/3) - 5/2(s+3)}{s(s+3)} = \frac{1/2(s+1)}{s(s+3)}$$

$$Y_3 = \frac{s(s+3)}{1/2(s+1)}$$

$$C_2 = 4, \quad R_2 = 1/4$$

$$\lim_{s \rightarrow -1} \frac{(s+1)}{s} \cdot \frac{s(s+3)}{1/2(s+1)} = 4$$

$$Y_4 = Y_3 - \frac{S \cdot 4}{S+1} = \frac{s(s+3) - 4 \cdot 1/2 s}{1/2(s+1)} = \frac{s(s+1)}{1/2(s+1)} = 2 \cdot s$$

$$Y_4 = 2 \cdot s \quad C_3 = 2$$

